

به نام خدا



درس مدارهای الکتریکی ۱

مدرس: محمد حسین قراگزلو

پروژه نرم افزار **MATLAB**

تاریخ تحويل: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲

توضیحات:


- پروژه در دو بخش تعریف شده که در هر بخش دو مثال برای انجام موارد خواسته شده در نظر گرفته شده است که مثال «الف» برای شماره های دانشجویی زوج، و مثال «ب» برای شماره های دانشجویی فرد می باشد.
- زمان تحويل پروژه، روز قبل از امتحان پایان ترم می باشد.
- حداقل نمره در نظر گرفته شده برای پروژه ۲ نمره می باشد که به کامل بودن گزارش ارائه شده و توضیحات شفاهی بستگی خواهد داشت.
- نحوه تحويل پروژه:

فایل پی دی اف گزارش به علاوه M-file حاوی کدهای نوشته شده و فایل شبیه سازی را در یک فایل RAR ذخیره کرده، نام آن را به شماره دانشجویی خود تغییر دهید و در تلگرام ارسال نمایید. بعد از برگزاری امتحان پایان ترم نیز بایستی به سوالات شفاهی پاسخ دهید. توجه نمایید که عدم ارائه توضیحات شفاهی مساوی با عدم ارائه پروژه می باشد.


بخش ۱ - سیمولینک

مدارهای زیر را در بخش سیمولینک رسم کرده و خروجی را به ازای ورودی‌های پله، ضربه و سینوسی با فرکانس دلخواه رسم نمایید.

(الف)

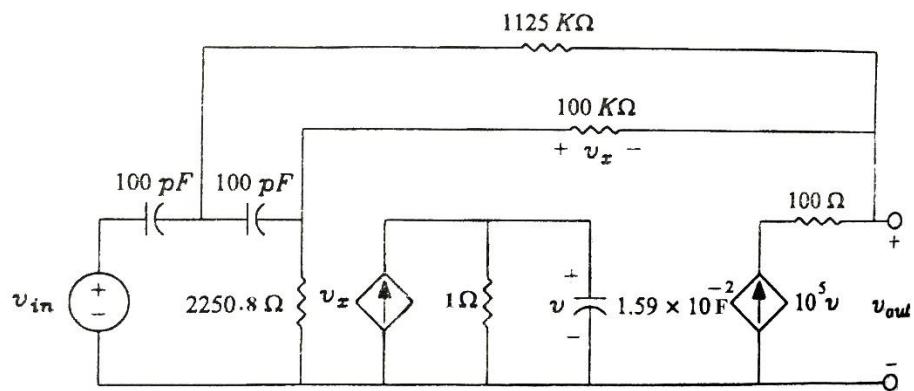

(ب)

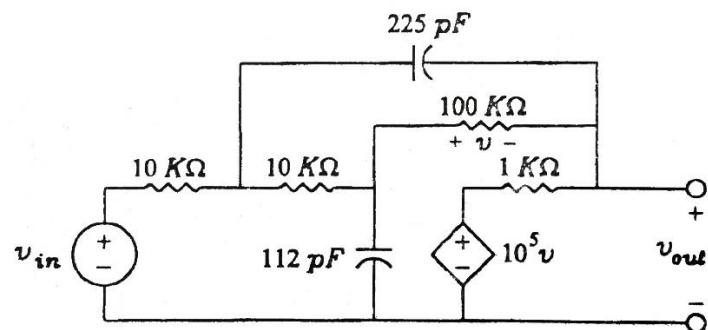

بخش ۲ - پاسخ فرکانسی

سیستم‌های توصیف‌شونده با معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت زیر را در نظر بگیرید:

$$\text{الف) } \frac{d^3y(t)}{dt^3} + 1.2 \frac{d^2y(t)}{dt^2} + 9 \frac{dy(t)}{dt} = 9 \frac{d^2x(t)}{dt^3} + 1.8 \frac{dx(t)}{dt} + 9x(t)$$

$$\text{ب) } 2 \frac{d^3y(t)}{dt^3} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = 0.8 \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

در حالت دائمی سینوسی، ابتدا تابع تبدیل $H(S) = \frac{Y(S)}{X(S)}$ (با تغییر متغیر $\omega = j\omega$) را بدست آورده و سپس اعمال زیر را انجام دهید.

۱. نمودارهای فاز و اندازه توابع تبدیل زیر را با استفاده از دستور *bode* رسم کرده و عملکرد مدار را شرح دهید.

۲. اگر بخواهیم نمودارها را با استفاده از دستور *bode(num,den,w)*، در بازه ۰.۰۱ rad/s تا ۱۰۰۰ rad/s با تعداد ۱۰۰ نقطه رسم کنیم، w را به چه صورت بایستی تعریف نماییم؟ این کار را انجام داده و نمودارها را رسم نمایید.

۳. نمایش فضای حالت سیستم را با استفاده از دستور *tf* بدست آورید. با محاسبه دترمینان ماتریس $[SI - A]$ فرکانس‌های طبیعی مدار را بدست آورده و پاسخ مدار را در نظر گرفتن مقادیر اولیه صفر بدست آورید.